



Ledje zachter & harder

1

Wat hebben we nodig?


ledje



weerstand 220Ω




2 jumpwires

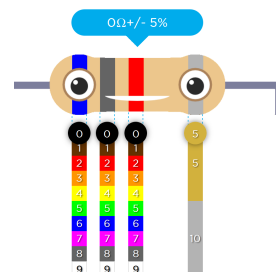


2

Alles verbinden!

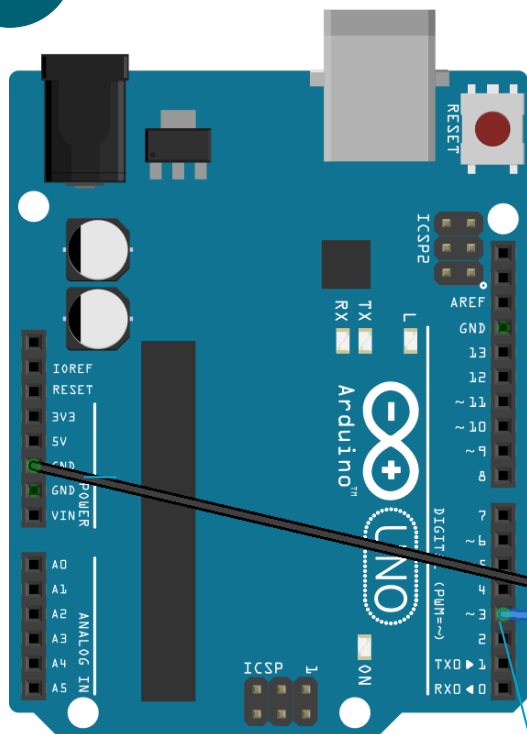

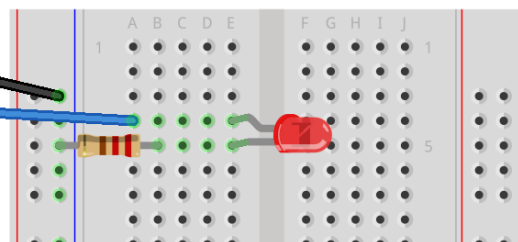Het ledje is nu aangesloten op een pin met een ~ voor.



digitale pin 3