

lichtsensor


1

Wat hebben we nodig?

lichtsensor


weerstand 10K Ω

5 jumpwires

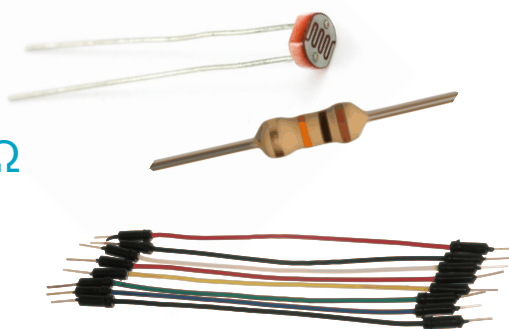

2

Alles verbinden!

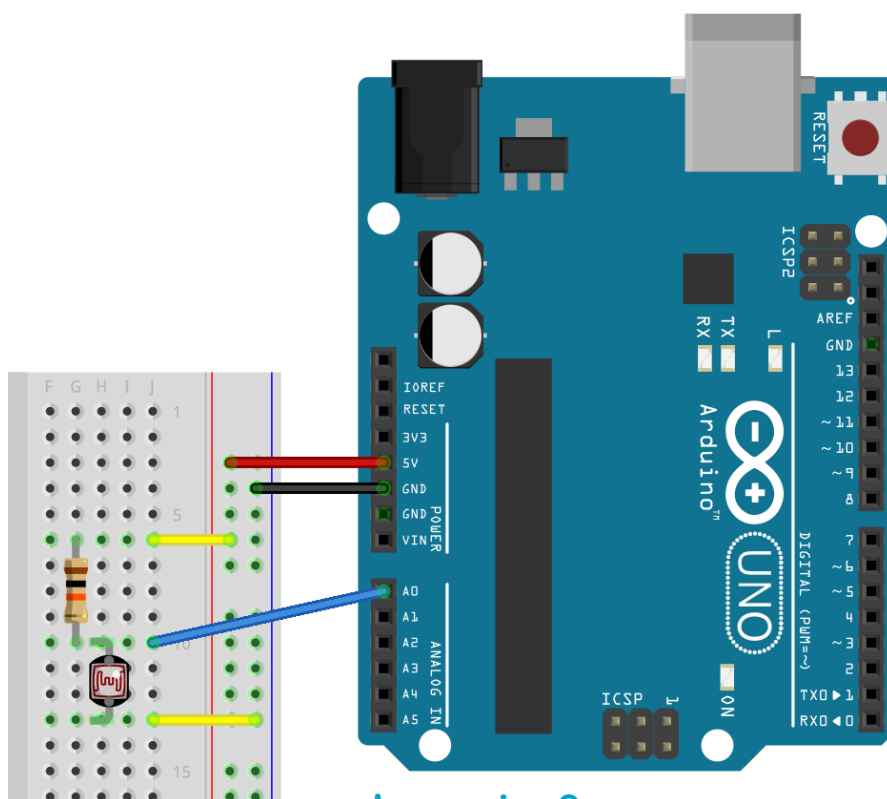

analoge pin 0

1