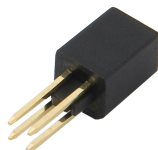


# tiltsensor

1

## Wat hebben we nodig?

tiltsensor



of

weerstand 10K $\Omega$ 




5 jumpwires



2

## Alles verbinden!

Hoor je het balletje?

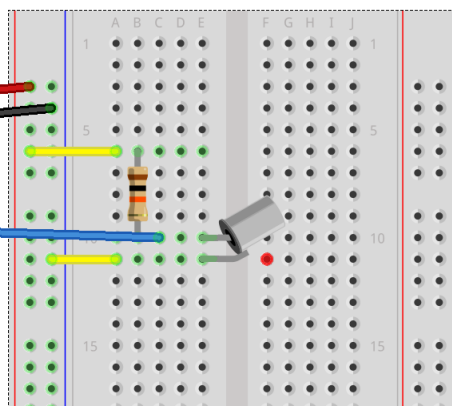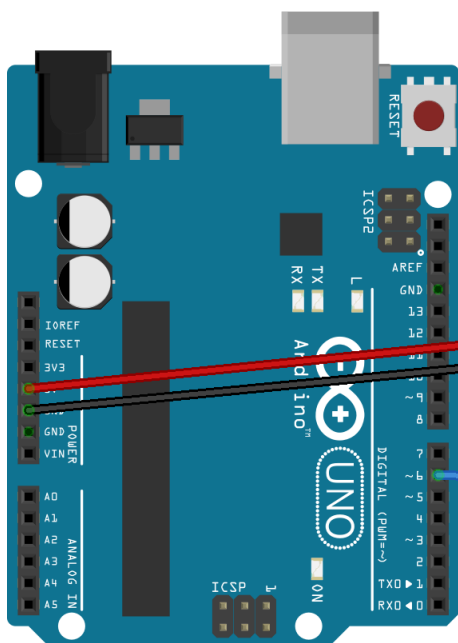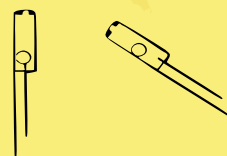

Zie je de gelijkenissen  
met het knopje???