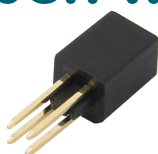


naar boven of naar beneden

1

Wat hebben we nodig?

tiltsensor



of




weerstand 10K Ω



5 jumpwires




Hoor je het balletje?

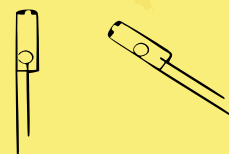

2

Alles verbinden!

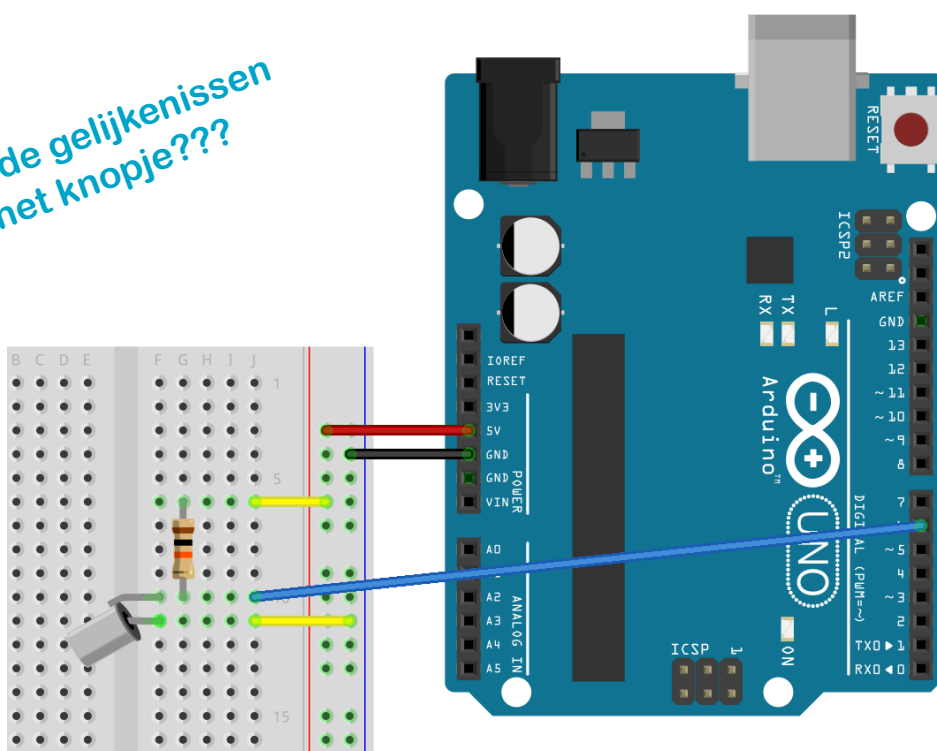Zie je de gelijkenissen
met het knopje???



1