

Ledje laten knipperen

1

Wat hebben we nodig?

ledje



weerstand 220Ω



2 jumpwires



2

Alles verbinden!

