



ledje laten knipperen met Scratch & Arduino

1

wat hebben we nodig?

ledje



weerstand 220Ω



2 jumpwires



2

Alles verbinden!

