

Potentiometer


1

Wat hebben we nodig?

Potentiometer



of

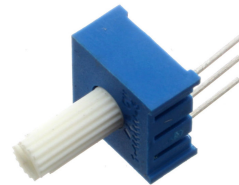


5 jumpwires



2

Alles verbinden!

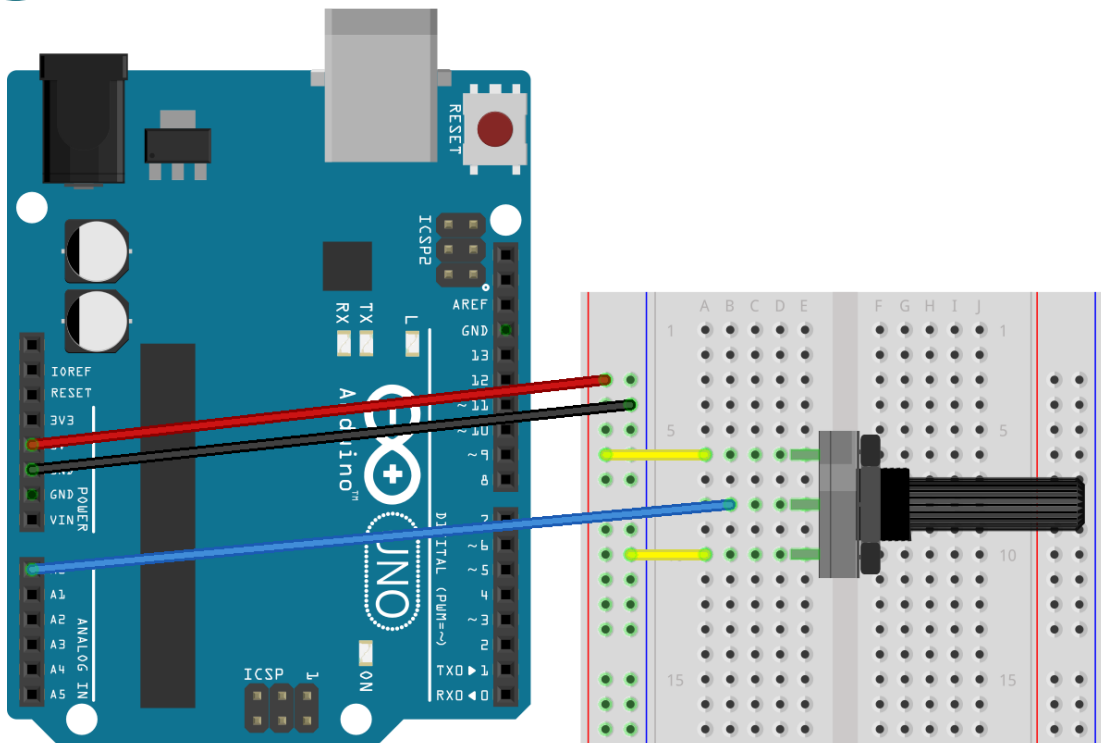

analoge pin 0

1