

knopje


1

Wat hebben we nodig?

knopje

weerstand 10K Ω

4 jumpwires

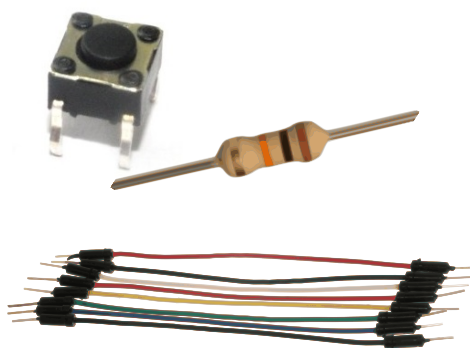

2

Alles verbinden!

digitale pin 2

