

lichtsensor


1

Wat hebben we nodig?

lichtsensor

weerstand 10K Ω

5 jumpwires

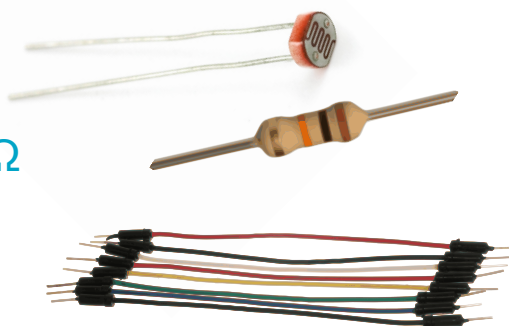

2

Alles verbinden!

