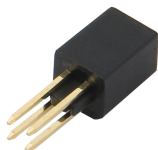


tiltsensor

1

Wat hebben we nodig?

tiltsensor



of




weerstand 10KΩ



5 jumpwires



Hoor je het balletje?

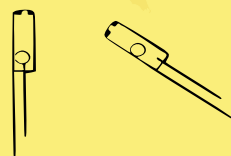

2

Alles verbinden!

Zie je de gelijkenissen met het knopje???

