



knopje


1

Wat hebben we nodig?

knopje


weerstand 10K Ω

4 jumpwires

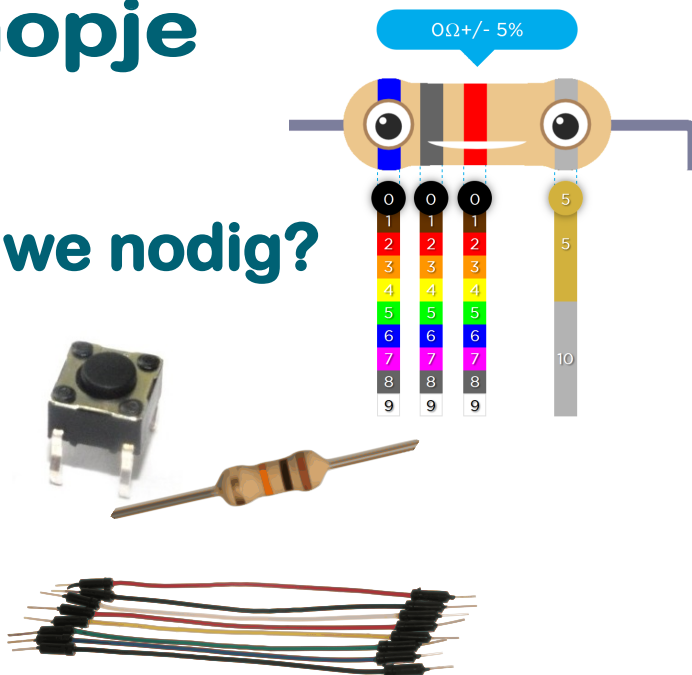


2

Alles verbinden!

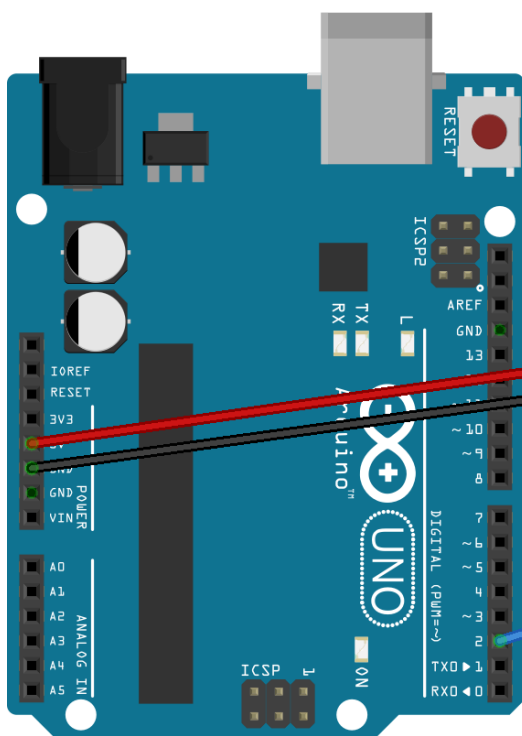

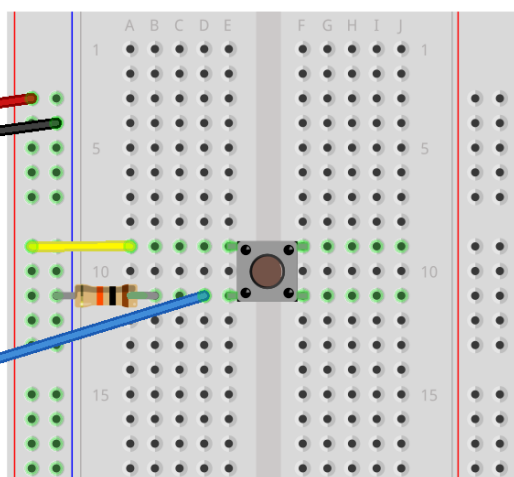We gebruiken
meestal rood voor 5V
en zwart voor GND.



digitale pin 2

1