



lichtsensor


1

Wat hebben we nodig?


lichtsensor

weerstand 10K Ω

5 jumpwires

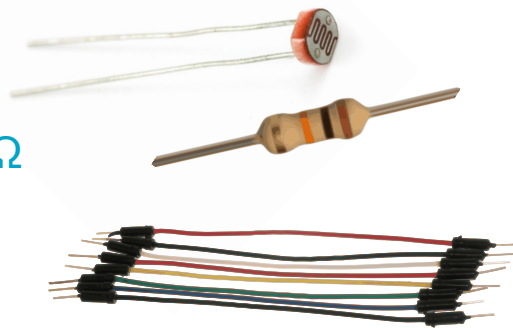**2**

Alles verbinden!

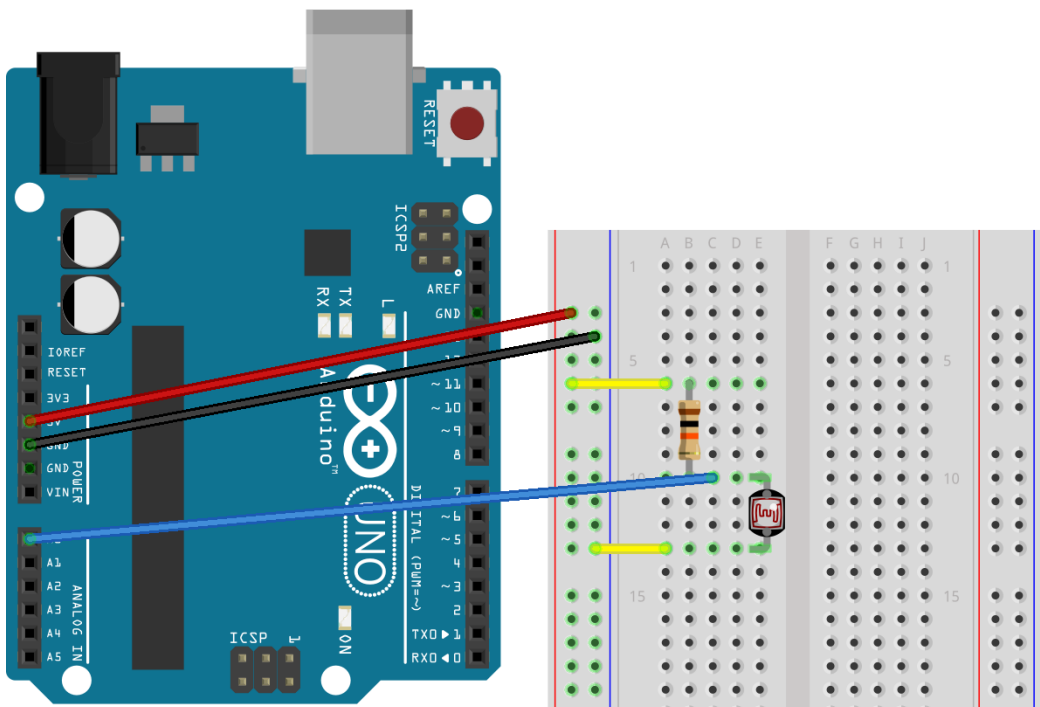

analoge pin 0