



servo

1

Wat hebben we nodig?

condensator

mini 180° servo


5 jumpwires



2

Alles verbinden!

+ 5V -
GND

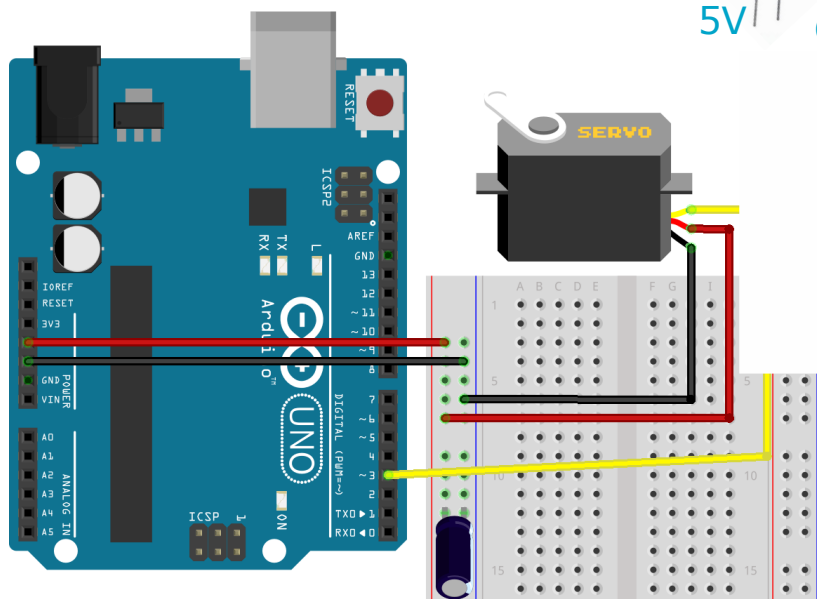

Herinner je dat het rode draaitje wordt gebruikt voor 5V en het zwarte voor GND