

# knopje gebruiken met Scratch & Arduino

1

## Wat hebben we nodig?

knopje

weerstand 10KΩ



4 jumpwires



2

## Alles verbinden!

digitale pin 2

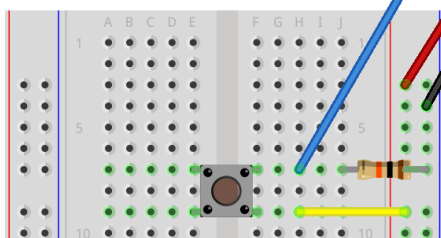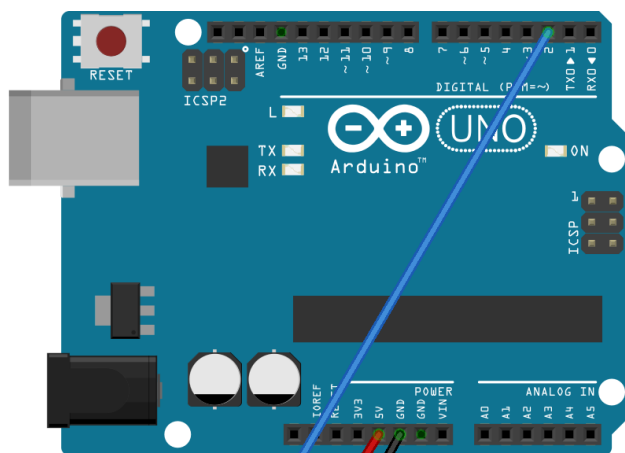

We gebruiken meestal rood voor 5V en zwart voor GND.