

Potentiometer


1

Wat hebben we nodig?

Potentiometer



of

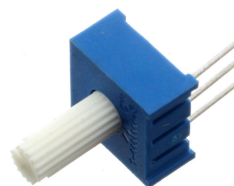

4 jumpwires



2

Alles verbinden!

analoge pin 0

