

Ledje laten knipperen met Scratch & Arduino

1

Wat hebben we nodig?

ledje



weerstand 220Ω



2 jumpwires



2

Alles verbinden!

